ラズパイ 8×8LEDマトリックス 結線図

【1】部品表

No	名称	個数	価格(目安)
1	8×8 LED マトリックス 32mm 角	1	300 円
2	トランジスタアレイ (8ch ソースドライバー) TD62783AGP	1	150 円
3	トランジスタアレイ (8ch シンクドライバー) TD62083AGP	1	150 円
4	抵抗(100Ω~150Ω)	8	10 円
5	ジャンパー線	-	-
6	穴あきベーク板(なるべく小さいもの)	1	100円
7	PCB ソケット 2列×20P (ヘッダピンに対応するもの)	1	250 円


※入手先 千石通商 秋葉原本店

→千石通商や、秋月電子の HP から購入できると思います。

【2】内部回路

No	内部回路	出典
1	ROW NO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	千石通商 HP
2	01 02 03 04 05 06 07 08 GND 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 9	TD62783AGP データシート (ネットで探せます)
3	01 02 03 04 05 06 07 08 COMMON 18 17 16 15 174 13 12 171 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SND	TD62083AGP データシート (ネットで探せます)

【3】結線

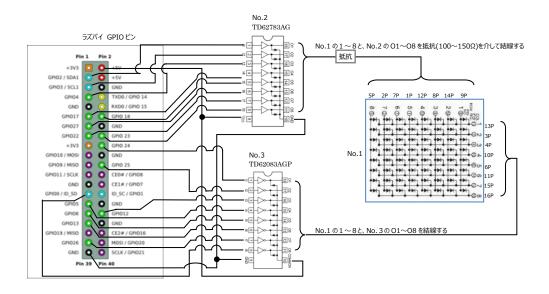

※ラズパイ GPIO ピン配置出典:

https://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#Model_A.2B.2C_B.2B_and_B2)

【4】結線表

4-1.No.1 と No2/No3 の結線

No.2ピン	No.1 ピン	GPIO
18(01)	9P	2
17(02)	14P	3
16(03)	8P	4
15(04)	12P	17
14(05)	1P	18
13(06)	7P	27
12(07)	2P	22
11(08)	5P	23

No.3ピン	No.1ピン	GPIO
18(01)	13P	24
17(02)	3P	25
16(03)	4P	12
15(04)	10P	5
14(05)	6P	6
13(06)	11P	13
12(07)	15P	19
11(08)	16P	0

No.1 と、No.2 の間の接続は、抵抗($100\Omega\sim150\Omega$)を介して接続する(直列に接続する)